

基于STM32F103的GPIO详解

[复制链接]




发布时间：2023-1-16 14:00

GPIO是通用输入/输出端口的简称，是STM32可控制的引脚。GPIO的引脚与外部硬件设备连接，可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。

STM32F103ZET6芯片为144脚芯片，包括7个通用目的的输入/输出(GPIO)组，分别为GPIOA、GPIOB、GPIOC、GPIOD、GPIOE、GPIOF、GPIOG，同时每组GPIO口组有16个GPIO口。通常简称为PAx、PBx、PCx、PDx、PEx、PFx、PGx，其中x为0-15。STM32的大部分引脚除了当GPIO使用之外，还可以复用为外设功能引脚(比如串口)，这部分在【STM32】STM32端口复用和重映射(AFIO辅助功能时钟)中有详细的介绍。

2 简介

2.1 GPIO内部结构

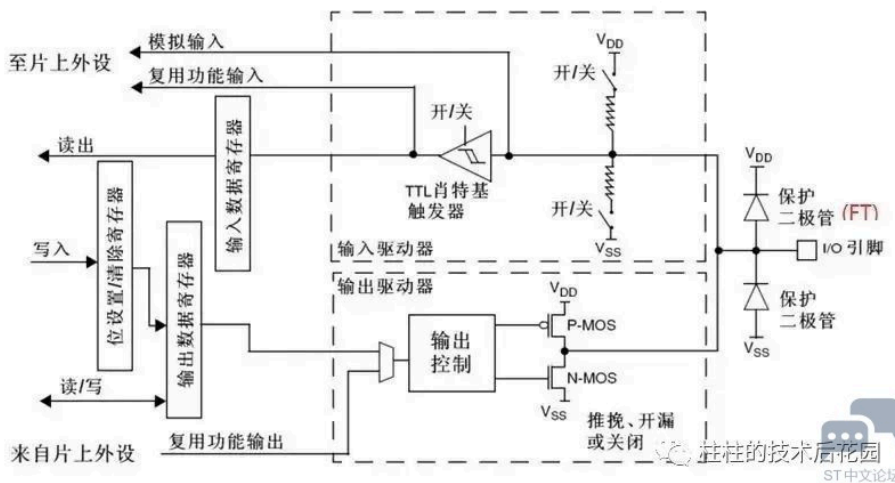

几点需要注意的地方：

1. 保护二极管：IO引脚上下两边两个二极管用于防止引脚外部过高、过低的电压输入。当引脚电压高于VDD时，上方的二极管导通；当引脚电压低于VSS时，下方的二极管导通，防止不正常电压引入芯片导致芯片烧毁。但是尽管如此，还是不能直接外接大功率器件，须加大功率及隔离电路驱动，防止烧坏芯片或者外接器件无法正常工作。
2. P-MOS管和N-MOS管：由P-MOS管和N-MOS管组成的单元电路使得GPIO具有“推挽输出”和“开漏输出”的模式。这里的电路会在下面很详细地分析到。
3. TTL肖特基触发器：信号经过触发器后，模拟信号转化为0和1的数字信号。但是，当GPIO引脚作为ADC采集电压的输入通道时，用其“模拟输入”功能，此时信号不再经过触发器进行TTL电平转换。ADC外设要采集到的原始的模拟信号。这里需要注意的是，在查看《STM32中文参考手册V10》中的GPIO的表格时，会看到有“FT”一列，这代表着这个GPIO口是兼容3.3V和5V的；如果没有标注“FT”，就代表着不兼容5V。

05 J; Y

2.2 GPIO工作模式

GPIO支持4种输入模式(浮空输入、上拉输入、下拉输入、模拟输入)和4种输出模式(开漏输出、开漏复用输出、推挽输出、推挽复用输出)。同时，GPIO还支持三种最大翻转速度(2MHz、10MHz、50MHz)。

每个I/O口可以自由编程，但I/O口寄存器必须按32位字被访问。

- GPIO_Mode_AIN 模拟输入
- GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入
- GPIO_Mode_IPD 下拉输入

所属标签

STM32F1

相似分享

- 1 STM32固件库分享，超全系列整理
评论80
- 2 小马哥STM32F103开源小四轴Robot
资料大放送
评论298
- 3 【管管推荐】STM32经验分享篇
评论9
- 4 【MCU实战经验】+STM32F107的U
评论52
- 5 基于STM32F103两轮平衡小车设计
评论196
- 6 STM32F107VCT6官方原理图和PCB
评论9
- 7 【福利】用STM32库的朋友有福了：
STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.C
评论1461
- 8 基于STM32F10xx存储器和系统架构：
享
评论0
- 9 基于STM32F1的CAN通信之BH1750
评论0
- 10 基于STM32F1的CAN通信之OLED
评论0


- GPIO_Mode_IPU 上拉输入
- GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出
- GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出
- GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出
- GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出

- L7 d. w) T8 S5 d4]

3 八种工作模式


3.1 输入模式

3.1.1 浮空输入

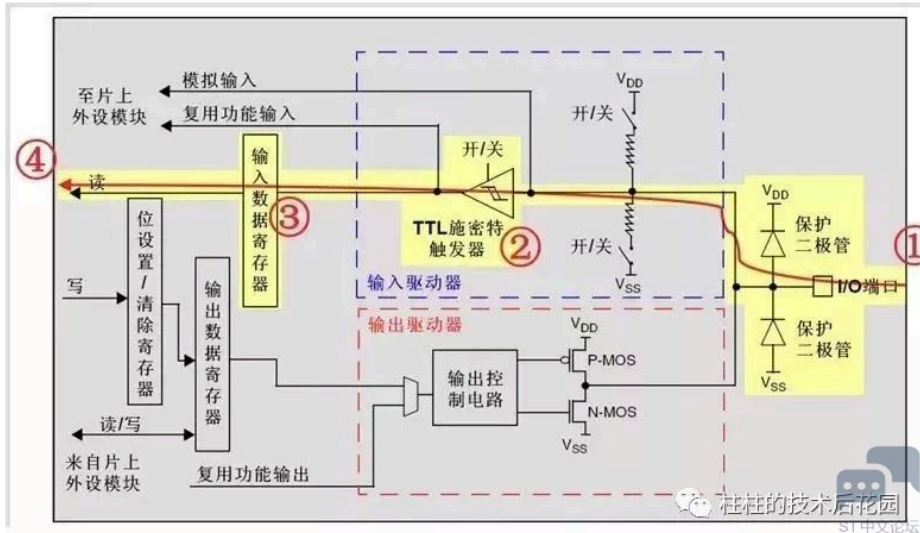

浮空输入模式下，I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。也就是说，I/O的电平状态是不确定的，完全由外部输入决定;如果在该引脚悬空(在无信号输入)的情况下，读取该端口的电平是不确定的。


3.1.2 上拉输入

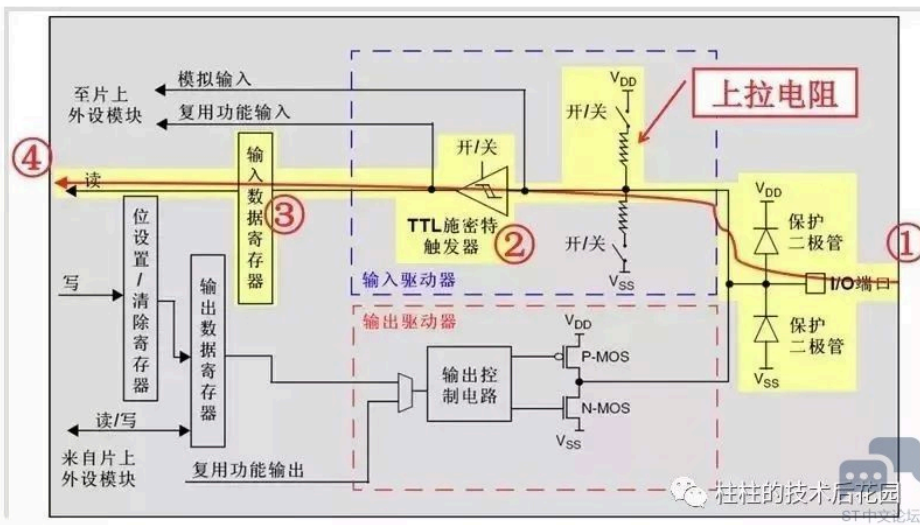

上拉输入模式下，I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在I/O端口悬空(在无信号输入)的情况下，输入端的电平可以保持在高电平;并且在I/O端口输入为低电平的时候，输入端的电平也还是低电平。

- i. @3 D# m2 q. j


3.1.3 下拉输入

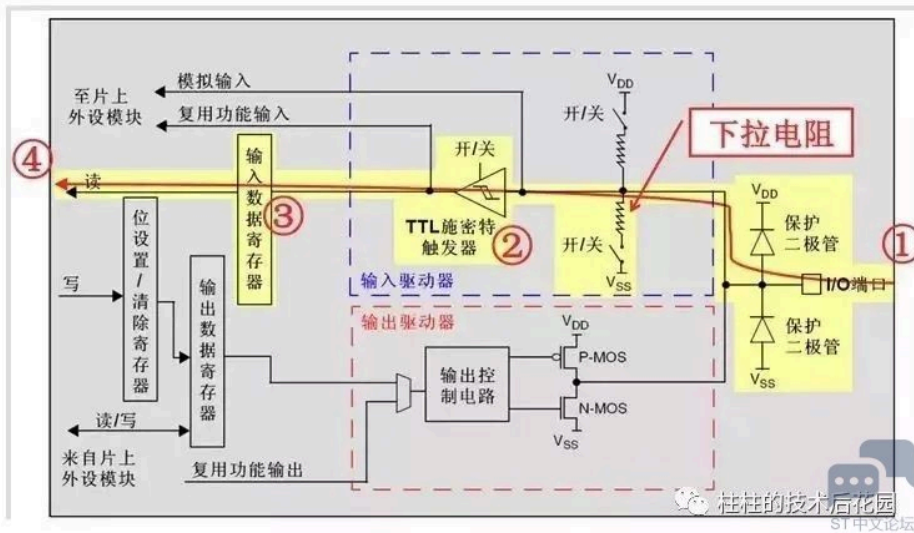

下拉输入模式下，I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在I/O端口悬空(在无信号输入)的情况下，输入端的电平可以保持在低电平；并且在I/O端口输入为高电平的时候，输入端的电平也还是高电平。

5 I; B5 m) M ? M' |(o

3.1.4 模拟输入

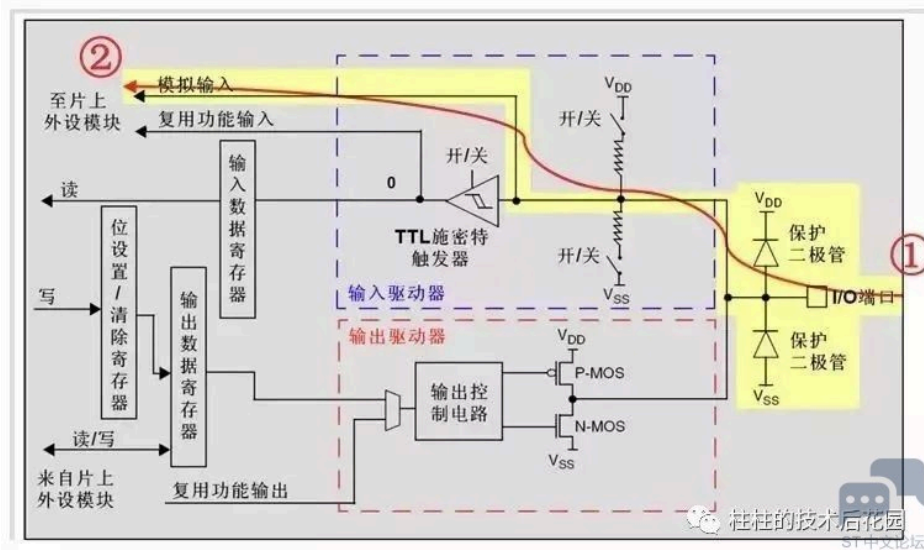


2_0_' D+ R. N5 N4 B6 t% x. i

模拟输入模式下，I/O端口的模拟信号(电压信号，而非电平信号)直接模拟输入到片上外设模块，比如ADC模块等等。

3.2 输出模式

5 { ' L(o& l: h' W\$ g8 B(N

3.2.1 开漏输出

 

在开漏输出模式下，通过设置位设置/清除寄存器或者输出数据寄存器的值，途经N-MOS管，最终输出到I/O端口。

这里要注意N-MOS管，当设置输出的值为高电平的时候，N-MOS管处于关闭状态，此时I/O端口的电平就不会由前面设置输出的高低电平决定，而是由I/O端口外部的上拉或者下拉决定；

当设置输出的值为低电平的时候，N-MOS管处于开启状态，此时I/O端口的电平就是低电平。同时，I/O端口的电平也可以通过输入电路进行读取；

注意，读取到的I/O端口的电平不一定是设置的输出电平。 # {- V-C: C\$ E# d


. @) i8 z& S4 M D

3.2.2 开漏复用功能



开漏复用输出模式，与开漏输出模式很是类似。只是输出的高低电平的来源，不是让CPU直接写输出数据寄存器，取而代之利用片上外设模块的复用功能输出来决定的。 2 E/ N° n; i7 w; iS K8 I: v% J

3.2.3 推挽式输出

 


) C ?(T, o"]/ /`9]

推挽输出模式下，通过设置位设置/清除寄存器或者输出数据寄存器的值，途经P-MOS管和N-MOS管，最终输出到I/O端口。这里要注意P-MOS管和N-MOS管。

当设置输出的值为高电平的时候，P-MOS管处于开启状态，N-MOS管处于关闭状态，此时I/O端口的电平就由P-MOS管决定：高电平；

当设置输出的值为低电平的时候，P-MOS管处于关闭状态，N-MOS管处于开启状态，此时I/O端口的电平就由N-MOS管决定：低电平。同时，I/O端口的电平也可以通过输入电路进行读取；注意，此时I/O端口的电平一定是输出的电平。

3.2.4 推挽式复用功能

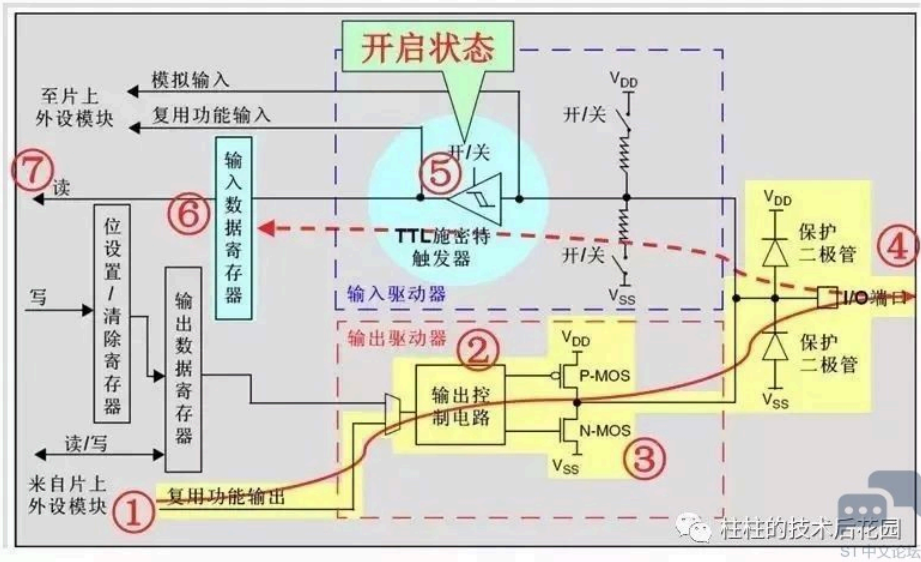

% g) c! K' [& F7 T8 T3 b1 {# j3 X

推挽复用输出模式，与推挽输出模式很是类似。只是输出的高低电平的来源，不是让CPU直接写输出数据寄存器，取而代之利用片上外设模块的复用功能输出决定的。


4 引申

第三节详细介绍了STM32F103ZET6的GPIO的八种工作模式，我们再引申阐述一下推挽输出和开漏输出的区别、开漏输出的特点，以及“线与”的概念。

6 F3 U/), K% E# w

4.1 推挽输出和开漏输出的区别




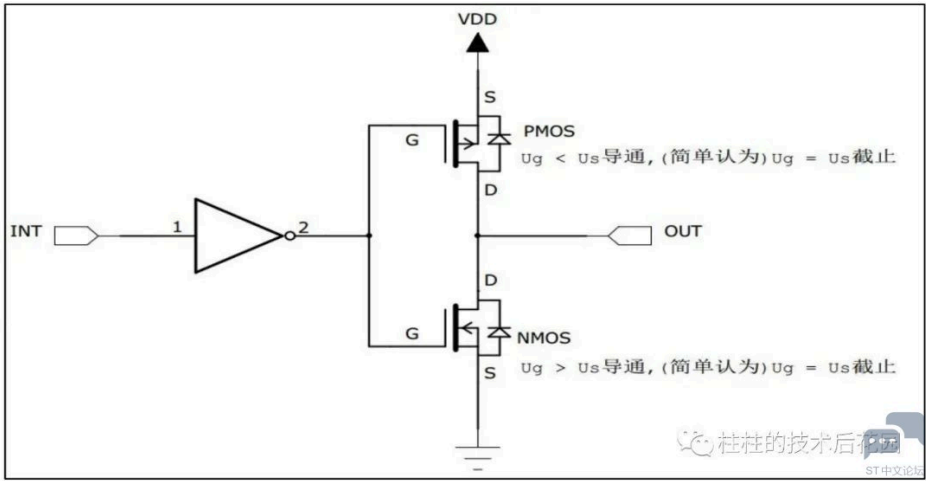

1 k7 U c; l\$ {- P5 B! k

推挽输出等效电路图

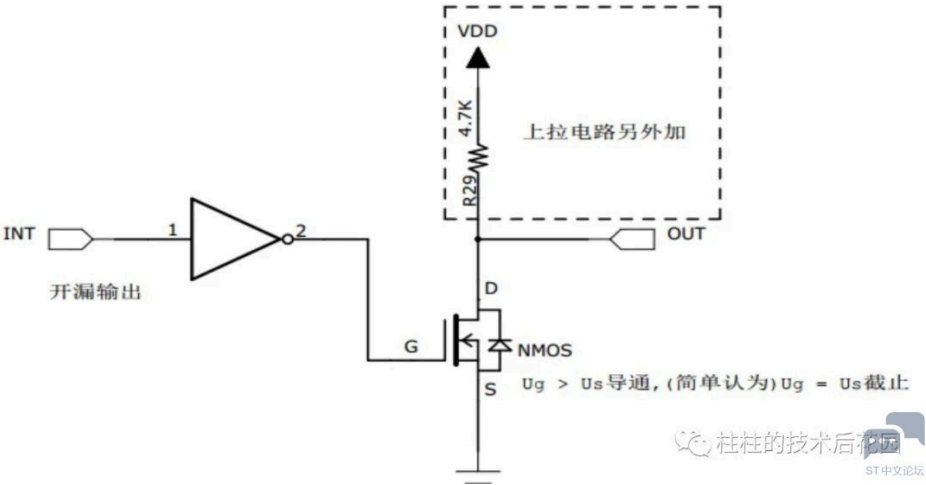推挽输出电路由两个MOS管组成(上方的P-MOS和下方N-MOS)，而开漏输出则由上拉电阻和一个N-MOS管组成。推挽输出的工作原理是：当需要输出高电平时，上方P-MOS管导通，下方N-MOS管关闭。而若要输出低电平时，下方的N-MOS管导通，上方的P-MOS管关闭。当引脚高低电平切换时，两个MOS管轮流导通，一个负责灌电流，另一个负责拉电流，使得负载能力和开关速度都有很大的提高。



1 D' A9 C! b" x, ~7 K+ Y

开漏输出等效电路图

* A# p+ l3 e6 C4 f

开漏输出的工作原理是：若要输出低电平，则N-MOS管导通，输出接地，输出低电平。若要输出高电平时，N-MOS管关闭，则既不输出高电平又不输出低电平，为高阻态。所以，需要外接上拉电阻，让上拉电阻提供高电平的驱动能力。因为内部管脚为高阻状态，所以，它具有“线与”特性，即将多个开漏极直接直接相连，只有所有的开漏极都是高阻状态，输出才为高电平，否则，为低电平。

, K3 k' Q% F& B7 z- d+ W

4.2 开漏输出的特点

开漏形式的电路有以下几个特点：


- 1. 利用外部电路的驱动能力，减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时，驱动电流是从外部的VCC流经Rpull-up，MOSFET到GND。IC内部仅需很小的栅极驱动电流。
- 2. 一般来说，开漏是用来连接不同电平的器件，匹配电平用的，因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时，只能输出低电平，如果需要同时具备输出高电平的功能，则需要接上拉电阻，很好的一个优点是可以通过改变上拉电源的电压，便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。(上拉电阻的阻 决定了逻辑电平转换的沿的速度。阻 越大，速度越低功耗越小，所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度)。
- 3. OPEN-DRAIN提供了灵活的输出方式，但是也有其弱点，就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电，所以当电阻选择小时延时就小，但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求，则建议用下降沿输出。

4. 可以将多个开漏输出的Pin，连接到一条线上。通过一只上拉电阻，在不增加任何器件的情况下，形成“与逻辑”关系。这也是I2C、SMBus等总线判断总线占用状态的原理。

```
) e4 @% H; }/ g1 t* h: P4 {
```

 4.3 “线与”

再补充一下“线与”的知识点！
在一个结点(线)上, 连接一个上拉电阻到电源 VCC 和 n 个 NPN 的集电极C 或 NMOS晶体管的漏极D, 这些晶体管的发射极E或源极S都接到地线上, 只要有一个晶体管饱和, 这个结点(线)就被拉到地线电平上。



因为这些晶体管的基极注入电流(NPN)或栅极加上高电平(NMOS)，晶体管就会饱和, 所以这些基极或栅极对这个结点(线)的关系是或非 NOR 逻辑. 如果这个结点后面加一个反相器, 就是或 OR 逻辑。

其实可以简单地理解为：在所有引脚连在一起时，外接一上拉电阻，如果有一个引脚输出为逻辑0，相当于接地，与之并联的回路“相当于被一根导线短路”，所以外电路逻辑电平便为0，只有都为高电平时，与的结果才为逻辑1。

```
- h% p; K" m( u5 ]+ ` " e
```

转载自：硬件工程师炼成之路

👍 赞

☆ 收藏

💬 评论 1

🔗 分享

请先[登录](#)后回答问题

1个回答

 晒太阳的懒猫

回答时间：2023-1-16 21:02:18

很好的资料。开示例代码，不太容易理解的，在这里很容易明白。

👍 赞

💬 评论

- 关于意法半导体

联系我们

隐私策略

关注我们
- > 我们是谁

> 投资者关系

> 意法半导体可持续发展举措

> 联系ST分支机构

> 寻找销售人员和分销渠道

> 社区

> 隐私策略

> Cookies管理

- >

创新与技术
- >

媒体中心
- >

行使您的权利
- >

招聘信息
- >

活动与培训



微信公众号



手机版

